

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-impulsowy-12v-2a-24w-p-32183.html>



ZASILACZ IMPULSOWY 12V 2A 24W

Cena	25,58 zł
Numer katalogowy	6832
Kod producenta	12V/2A/5.5
Kod EAN	5902887024566
Zabezpieczenie przed przebieciami OLP	Tak
Optyczna sygnalizacja pracy	Tak
Moc zasilacza	24W
Napięcie zasilające zmienne	230V
Napięcie wyjściowe	12 V
Klasa szczelności	Nie dotyczy
Wtyk v3	2.1/5.5 mm
Zabezpieczenie przed zwarcieniem SCP	Tak
Prąd wyjściowy	12

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY 12V 2A 24W

Model: 12V/2A/5.5

Specyfikacja

- **Rodzaj zasilacza:** Impulsowy
- **Napięcie zasilania:** 230 V AC
- **Częstotliwość napięcia zasilania:** 47 ... 63 Hz
- **Napięcie wyjściowe:** 12 V DC
- **Regulacja napięcia wyjściowego:**
- **Wydajność prądowa zasilacza:** 2 A
- **Moc zasilacza:** 24 W
- **Liczba wyjść:** 1 szt.
- **Typ złącz zasilania:** 230 V CEE 7/16 12 V - 2.1/5.5 mm Wtyk prosty
- **Typ obudowy:** DESKTOP
- **Waga:** 0,172kg

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Zabezpieczenie nadnapięciowe
- Zabezpieczenie zwarciove
- Typ zabezpieczenia: automatyczny
- Do zasilania: POS, monitorów LCD, drukarek, skanerów, kamer CCTV itd.

Przeznaczenie

Zasilacz impulsowy o napięciu DC 12V i prądzie 2A znajduje zastosowanie w szerokim zakresie urządzeń elektronicznych, zwłaszcza tych wymagających stałego źródła zasilania. Oto kilka przykładów zastosowań takiego zasilacza:

1. **Elektronika użytkowa:** Zasilacz 12V 2A może być wykorzystywany w urządzeniach takich jak telewizory, monitory, wzmacniacze audio, głośniki, odtwarzacze multimedialne, telewizory CCTV, routery, modemy, dekodery telewizji satelitarnej lub kablowej, a także w urządzeniach gospodarstwa domowego, takich jak drukarki, konsolki do gier i inne podobne urządzenia.
2. **Elektronika samochodowa:** Zasilacz 12V 2A może być używany do zasilania różnych urządzeń elektronicznych w samochodzie, takich jak odtwarzacze DVD dla pasażerów, kamery cofania, nawigacje GPS itp.
3. **Oświetlenie LED:** Wiele taśm LED, żarówek LED i innych urządzeń oświetleniowych wymaga napięcia zasilania 12V. Zasilacz 12V 2A może dostarczyć wystarczającą moc do zasilania takich urządzeń.
4. **Elektronika DIY (zrób to sam):** Zasilacz 12V 2A jest popularny w społeczności elektroniki DIY, gdzie można go wykorzystać do zasilania różnych projektów, takich jak układy prototypowe, roboty, mikrokontrolery, czujniki, płytki rozwojowe Arduino lub Raspberry Pi.
5. **Monitoring i bezpieczeństwo:** W systemach monitoringu **CCTV**, kamery i rejestratory często korzystają z zasilaczy 12V 2A do zasilania i zasilania kamer, monitorów lub innych urządzeń związanych z bezpieczeństwem.

Należy pamiętać, że zastosowanie zasilacza 12V 2A może się różnić w zależności od konkretnego urządzenia i jego wymagań. Przed użyciem zasilacza należy upewnić się, że spełnia on określone specyfikacje zasilania dla danego urządzenia np. wymiary wtyczki.